


**Desafío**  
(Lección 8)

Material fotocopiabile

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

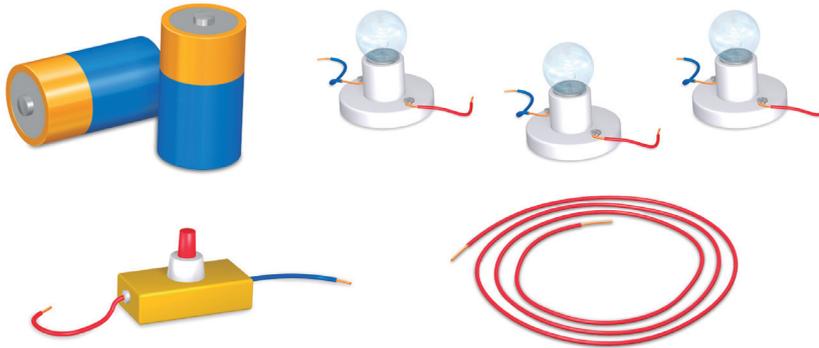**Tipos de circuitos eléctricos**

Con los materiales que se muestran a continuación, diseña dos tipos de circuitos. En ambos, las tres ampolletas deben encender de modo simultáneo al cerrar el interruptor.



**¿Cuál es el propósito de la actividad?**

Diseñar dos tipos de circuitos.

**Tiempo sugerido**

25 minutos.

**¿Qué actitud desarrollaré?**

Mostrar curiosidad.

**¿Qué habilidad trabajaré?**

Crear.

Diseño 1

Diseño 2

- Respecto de los circuitos que diseñaste, ¿piensas que las ampolletas se encenderán con la misma intensidad en ambos? Investiga y responde.
- ¿Qué preguntas te surgen respecto de la actividad que realizaste?